



D9 Van tápfesz; D7 Védelem működik (relé nincs meghúzva);
 D8-D10 B-J csatorna túlvezérlés közeli állapota (Ha R15-R21 értéke nagyobb,
 akkor hamarabb jelez, ha kisebb, akkor később).

MAJKI-s hangszóró védelem (Alkotós átrajzolata).

(A rajz nem tőle van, csak egy nyákot tervezett hozzá. Aztán így "híresült" el.)