



Ube=600mV-hoz: R3=10k; c2=c5=220 $\mu$ ; és R4=R5=2,2k

Ube=300mV-hoz: R3=11k; c2=c5=470 $\mu$ ; és R4=R5=1k

Ha Ut nagyobb mint  $\pm 36V$ , akkor R11=R12=15-18k legyen

## B5 végerősítő (KD mester-től)

ALKOTÓ-s ábrájából



