

A kondit lehetőleg minél közelebb kell elhelyezni az 555 táplálóihoz.

A monostabil időzítése: 1.1ms
Tehát a led ennyi ideig villan fel egy jeladóimpulzusra.

