

6.221. Stereofonní zesilovač stolních gramofonů NZC 140 a NZC 142

Výrobce: TESLA LITOVEL, n. p.

Zapojení:

Šestistupňové, stereofonní nízkofrekvenční zesilovače, využívající $14 + 4$ tranzistory, pro gramofony s piezoelektrickou (NZC 140) nebo magnetodynamickou (NZC 142) přenoskou, se vstupy pro rozhlasový přijímač a magnetofon, k napájení ze střídavé sítě.

Pro oba nf kanály společně: Stereofonní přenoska — vstup pro rozhlasový přijímač (stereo) — vstup pro magnetofon (snímání) — tlačítkový přepínač výstupu s příslušnými přizpůsobovacími a oddělovacími členy.

Pro každý z nf kanálů zvlášť: Přizpůsobení a vazba členem RC s obvodem báze vstupního tranzistoru — dvojice tranzistorů typu NPN v přímém zapojení s regulátorem k nastavení pracovního bodu a korekčními obvody přepínanými společně s řazenými vstupy, jako přizpůsobovací a korekční předzesilovač — výstup pro magnetofon (záznam) s oddělovacím a přizpůsobovacím odporem — vypínatelný korekční člen k potlačení nízkých kmitočtů — přepínač monofonního a stereofonního provozu — vypínatelný korekční člen k potlačení vysokých kmitočtů — plynule měnitelný hloubkový a výškový korekční člen, využívající záporné zpětné vazby — tranzistor s nastavitelným pracovním bodem jako korekční zesilovač — regulátor vyvážení obou nf kanálů — fyziologická regulace hlasitosti — kapacitní vazba se vstupním tranzistorem jednotky výkonového zesilovače — tranzistor s můstkovou stabilizací pracovního bodu jako řídicí zesilovač — kapacitní vazba s obvodem báze dalšího tranzistoru, pracujícího jako budicí stupeň s kapacitní fázovou korekcí a teplotně stabilizovaným nastavitelným pracovním bodem termistorem — dva doplňkové tranzistory jako výkonový koncový stupeň s paralelním buzením, pracující ve třídě AB, s termistorovou teplotní stabilizací pracovního bodu — záporná řiditelná nf zpětná vazba z výstupu do obvodu emitoru řídicího tranzistoru a do obvodu báze tranzistoru budiče koncového stupně — kapacitní vazba a odporový dělič napětí pro vývod k připojení sluchátek s malým odporem — přepínač výstupu — konektory k připojení reproduktorů.

Napájení (pro oba nf kanály společně): Tlačítkový síťový spínač — volič napájecího napětí — motor gramofonu s vlastním vypínačem — síťový napájecí transformátor — dvoucestné usměrnění napájecího napětí pro jednotku výkonového zesilovače křemíkovými diodami — stabilizace a potlačení střídavé složky usměrněného napětí filtry RC a obvodem využívajícím tři tranzistory a stabilizační diodu — oddělený jednocestný křemíkový usměrňovač napájecího napětí pro jednotku předzesilovače — stabilizace a potlačení střídavé složky usměrněného napětí jednocestného usměrňovače obvodem využívajícím tranzistor a další členy RC — kontrolní osvětlovací žárovka — jištění tavnou pojistikou v síťovém obvodu — plošné spoje.

Hlavní technické údaje:

Vstupní napětí (pro vybuzení na jmenovitý výstupní výkon): pro piezoelektrickou stereofonní přenosku —



Stolní stereofonní gramofon NZC 142, výroba 1973 až 1976

2×350 mV (impedance $2 \times 0,5$ M Ω); pro elektromagnetickou přenosku — 2×7 mV (impedance 2×47 k Ω); pro vstup rozhlasového přijímače — 2×250 mV (impedance $2 \times 0,5$ M Ω); vstup pro magnetofon — 2×250 mV (impedance $2 \times 0,5$ M Ω)

Kmitočtový průběh (tónové korekce nastaveny na rovný kmitočtový průběh): 50 až 15 000 Hz $\pm 2,5$ dB
Tónové korekce: regulace hloubek (plynule) pro 50 Hz ± 13 dB; regulace výšek (plynule) pro 15 000 Hz ± 13 dB. Filtr zapínaný tlačítkem „HIGH“ —6 dB/okt; filtr zapínaný tlačítkem „LOW“ pro 150 Hz —6 dB/okt

Přeslech mezi kanály: v kmitočtovém pásmu 250 až 6300 Hz nejméně —30 dB

Souběh regulátorů zesílení a korekcí: v pásmu 250 až 6300 Hz a zesílení 0 až 40 dB se smí výstupní napětí obou nf kanálů vzájemně lišit nejvíce o 3 dB

Nastavení symetrie: rozsah regulace výstupního napětí nejméně 30 dB

Bručení: nejméně 60 dB pro všechny vstupy (celé zařízení —35 dB)

Výstupní výkon: 2×7 W (pro zkreslení menší než 2 % při 1 kHz a 3 % při 80 a 5000 Hz)

Výstupní impedance: 2×4 Ω pro reproduktory; 2×10 Ω pro sluchátka

Výstupní napětí: $2 \times 5,28$ V

Napájení: střídavým proudem 50 Hz s napětím 120 nebo 220 V ± 10 %

Příkon: asi 50 W (s gramofonem 65 W)

Ostatní vybavení gramofonů: Gramofon: třírychlostní (HC 14), otáčky gramofonového talíře 45, 33 $\frac{1}{3}$, 16 $\frac{2}{3}$ 1/min, automatické vypínání gramofonového motoru radiálním posuvem raménka přenosky: Přenoska: v zařízení NZC 140 — stereofonní piezoelektrická (VK 4302), se safírovým hrotom; v zařízení NZC 142 — magnetodynamická (VM 2101), s diamantovým hrotom, k přehrávání gramofonových desek s úzkou drážkou. Reproduktory: dvě reproduktory soustavy, z nichž každá obsahuje kruhový reproduktor průměru 203 mm a speciální výškový reproduktor kruhový, průměru 90 mm. Impedance kmitacích cívek obou reproduktorů je 4 Ω .


Nastavování: Kontrolu a nastavování zesilovačů provádíme při jmenovitém napájecím napětí (odchylka max. 2 %), po pětiminutovém provozu, pro každý nf kanál zvlášť.

Nastavení a kontrola napájecích napětí: Paralelně k elektrolytickému kondenzátoru C32 zapojíme stejnosměrný voltmetr. Po zapojení zesilovače na síť nastavíme miniaturním potenciometrem R69 stabilizované napětí napáječe tak, aby voltmetr ukazoval 22 V $\pm 0,1$ V.

Po tomto nastavení kontrolujeme napájecí napětí

R	1	2	3	4,5	6	7,8,9	10	11,6,1	12,13	14,15	17	19,20,62,63	33	64,21	22	65	23,24,25	66	26,27	28,29	45,30,67,32,31,68	33,46	34	47,48	35,36
C	1	2	3	5,4'	6'	7,9,8'	10'	6,1'	13,12'	15,14'	17'	20,19,63,62'	18'	21,64'	22	65'	23,24,43,42	66'	60	27,28,42,29,28'	41	39,45,38,40,32,67,30,31,33,68,46,34,37,64,47,69	35,35'	44,44	70,70'
C	1'	2'	3'	5'	4'	6,7	8,9	11	10	12	13	15	13,14	17	18	19,20	21	22	23,24	25	27	22	23,24	25	40
C	1'	2'	3'	5'	4'	7,6'	8,9'	11	10	13	13'	15'	16,15'	17	18	19,20'	21'	23,21	22,28,23,24'	26,30,25'	27,32	33,33	40		

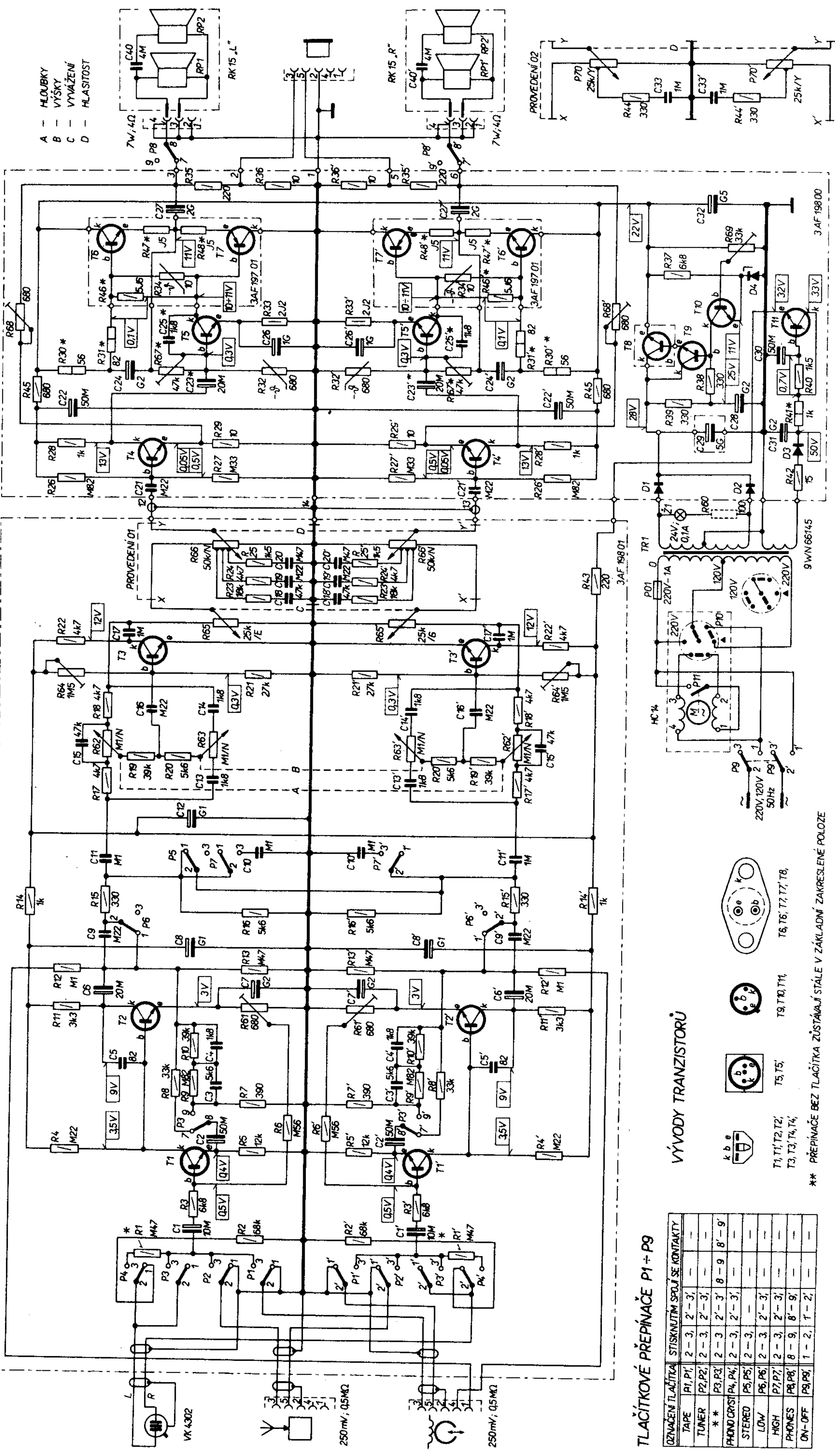KC 149C, KC 149C, KC 149C, KC 149C, KC 149, (KC 148), KC 149, (KC 148), 2xKY722, KC 148, KY 130/150, KF 507, KD 602, GC 521K, 2xKC 508, KZ 724, GD 617, GD 607



Zapojení stereofonního zesilovače gramofonu NZZC 140 (nové provedení)

v jednotlivých uzlech zesilovače podle údajů uvedených ve schématu zapojení.

Nastavení výkonové jednotky zesilovače: Běžce miniaturních potenciometrů $R67$, $R68$ a $R67'$, $R68'$ nastavte na středy jejich odporových drah. Na výstup jednotky (body 3-1 a 6-1) zapojte náhradní zátěž (bezindukční rezistory $4\Omega/10W$) s paralelně zapojeným nf voltmetrem a osciloskopem. Odpojte od výkonové jednotky napětový zesilovač (body 12, 13, 14) a místo něho zapojte jako náhradní zátěž rezistory $4700\Omega/1W$, se souběžně zapojeným tónovým generátorem.

Po zapojení zesilovače na síť naříďte výstupní signál tónového generátoru při kmitočtu 1kHz na takovou úroveň, aby na osciloskopu zobrazujícím sinusový průběh výstupního napětí jednotky nastávalo právě ořezávání jeho vrcholů. Pak potenciometry $R67$, $R67'$ upravte ořezávání tak, aby bylo symetrické (pro horní a dolní vrcholy sinusovky) na obou nf kanálech.

Nastavování je nutné provádět pokud možno rychle tak, aby nedošlo k poškození koncových tranzistorů zesilovače.

Výstupní napětí tónového generátoru pak snižte na 400mV a miniaturními potenciometry $R68$, $R68'$ nastavte výstupní napětí obou nf kanálů zesilovače na $5,28\text{V}$ (tj. na jmenovitý výstupní výkon 7W).

Nastavení jednotky předzesilovače: Regulátor hlasitosti $R66$, $R66'$ nastavte na maximální zesílení, ostatní regulátory nastavte přibližně do středu jejich regulačního rozsahu. Jednotka výkonového zesilovače zůstává odpojena, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci, na její výstupní body (12, 13, 14) však zapojíme nf milivoltmetr a osciloskop.

Po připojení zařízení na síť kontrolujeme nejdříve napětí na elektrolytických kondenzátorech $C8$, $C8'$; musí být v rozsahu 30 až 32V .

Stiskněte tlačítka „TAPE“ a „STEREO“ a na vstup zesilovače (konektor pro připojení magnetofonu — body 3-2 a 5-2) přivedete z tónového generátoru signál kmitočtu 1kHz s úrovni asi $0,5\text{V}$. Miniaturními potenciometry $R61$, $R61'$ a $R64$, $R64'$ nastavíme postupně nezkreslený sinusový průběh a shodnou úroveň výstupního napětí (zobrazeného osciloskopem) pro oba nf kanály. (Regulátor $R65$ a $R65'$ je ve střední poloze.) Stejně napětí nastavíme na výstupu jednotky pro kmitočty 50Hz potenciometry $R62$, $R62'$ a 15kHz potenciometry $R63$, $R63'$. Při tomto nastavení regulátorů $R62$ a $R63$ (nastavení regulátorů korekcí na rovný kmitočtový průběh) se mají značky na jejich knoflících krýt se značkami pro rovný kmitočtový průběh na přední stěně zesilovače.

Výstupní napětí tónového generátoru při kmitočtu 1kHz nastavíme dále na úroveň 2V . Miniaturními potenciometry $R61$, $R61'$ a $R64$, $R64'$ nastavíme symetrické ořezávání sinusovky na výstupu. Při snižování úrovně vstupního napětí musí nastat deformace sinusovky na výstupu na obou stranách současně, a to pro oba nf kanály. Nenastane-li při vstupním napětí 2V ořezávání (deformace) sinusovky, použijeme pro nastavování vyšší napětí.

Kontrola zesílení předzesilovače: Napětí tónového generátoru nastavíme při kmitočtu 1kHz na 250mV a kontrolujeme výstupní napětí předzesilovače. Výstupní napětí musí být minimálně 400mV , a to pro oba nf kanály.


Kontrola odstupu cizích napětí: Měříme na

zesilovači umístěném ve skřínce gramofonu a při regulátorech korekcí nastavených na rovný kmitočtový průběh (viz předcházející odstavec), pro jmenovitou citlivost jednotlivých vstupů, a to pro každý nf kanál zvlášť. Výstupy zesilovače jsou přitom zatíženy jmenovitou výstupní impedancí (rezistory $4\Omega/10\text{W}$), k níž je souběžně připojen nf milivoltmetr a osciloskop.

Při vlastním měření je vždy na kontrolovaný vstup zapojena náhradní vstupní impedance, tvořená pro vstupy magnetofonu a rozhlasového přijímače stíněnými rezistory $50\text{k}\Omega/0,1\text{W}$, pro vstup gramofonu (přenoska odpojena) — pro piezoelektrickou přenosku stíněným kondenzátorem 1100pF a pro magnetodynamickou přenosku rezistorem 680Ω . Na výstupu zesilovače nesmíme naměřit větší výstupní napětí než $5,3\text{mV}$, což vztaženo k jmenovitému výstupnímu napětí je přibližně -60dB .

Změny v provedení: Stereofonní reprodukční zařízení NZC 140 a NZC 142 se navzájem liší především vlastním gramofonem. Zatímco u provedení NZC 140 je použit gramofon HC 14 s piezoelektrickou snímací vložkou (VK 4302), je u provedení NZC 142 použit gramofon HC 14.20 s magnetodynamickou vložkou (VM 2101, popř. VM 2102). S tím úzce souvisí i změna zapojení a změněné hodnoty některých částí vstupní části nf zesilovače NZC 142, který má také vyvedena dvě tlačítka pro provoz s gramofonem: tlačítko označené „PHONO MAGN.“ pro magnetodynamický snímací systém a „PHONO CRYST.“ pro piezoelektrický snímací systém. Tlačítka přepínají obvody vstupního zesilovače podle použitého snímacího systému přenosky.

Zesilovač reprodukčního zařízení NZC 140 byl dále vyráběn ve dvou obměnách, označených 01 a 02. Obě provedení se navzájem liší obvodem fyziologické regulace hlasitosti, který se mění v závislosti na použitém potenciometru (s lineárním nebo logaritmickým průběhem). Zapojení uvedené na schématu zařízení NZC 140 odpovídá novému zapojení zesilovače s dílčím schématem obvodu fyziologické regulace hlasitosti provedení 02.

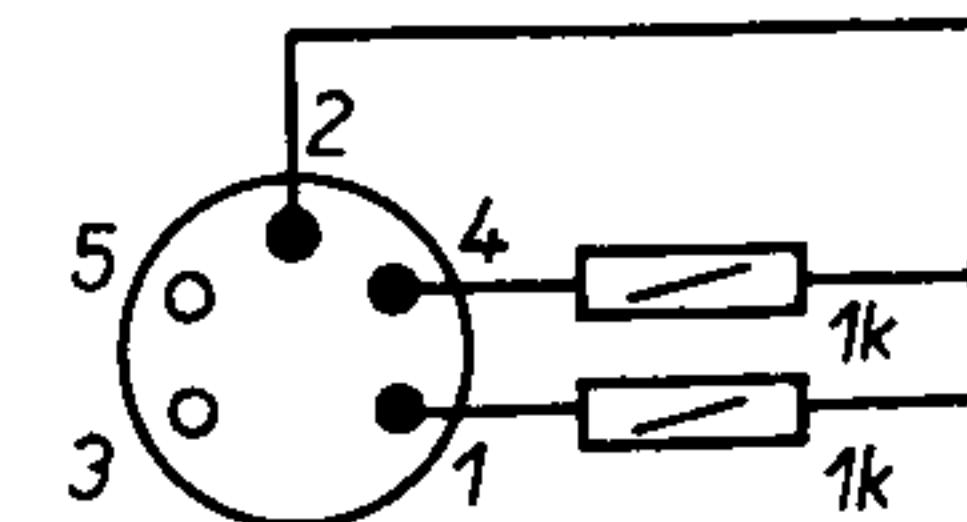

Zapojení rezistorů ke snížení záznamového napětí pro magnetofon

Zapojení prvních výrobních sérií reprodukčního zařízení NZC 140 se lišilo především vynecháním rezistorů $R47$, $R47'$, $R48$, $R48'$ v emitorových obvodech, $R46$, $R46'$ v obvodu bází tranzistorů koncového stupně a zapojením kondenzátorů $C25$, $C25'$, jejichž kapacita byla změněna na 6800pF , souběžně k potenciometru $R68$, $R68'$. Dále byly změněny rezistory $R1$, $R1'$ z 470 na $220\text{k}\Omega$; $R30$, $R30'$ z 56 na 39Ω ; $R31$, $R31'$ z 82 na 56Ω ; $R41$ z 1000 na 1800Ω ; potenciometry $R67$, $R67'$ z 45 na $150\text{k}\Omega$ a kapacity kondenzátorů $C23$, $C23'$ z 20 na $100\mu\text{F}$. Části, kterých se uvedené změny týkají, jsou ve schématu nového provedení označeny „**“.

U prvních reprodukčních zařízení typu NZC 140 bylo zjištěno, že při nahrávání na magnetofonový pásek je výstupní napětí zesilovače příliš veliké. U takových přístrojů se doporučuje zapojit do přívodů k magnetofonu dva rezistory $1000\Omega/0,1\text{W}$. Rezistory se zapojí mezi kolíky konektoru č. 1-2 a 4-2, jak je zakresleno na obrázku.

R	1, 2, 3, 5, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 62, 63, 18, 22, 65, 23, 24, 25, 66, 26, 27, 28, 29, 44, 30, 67, 32, 31, 68, 33, 45, 34, 48, 49, 55, 56,
R	1', 2', 3', 6', 5, 4', 7', 9', 10', 11', 14', 15', 17', 19', 20', 21, 22, 65, 23, 24, 25, 66, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 45, 24, 37, 48, 50, 69, 36, 35,
C	33, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 45, 24, 37, 48, 50, 69, 36, 35,
C	33', 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 45, 24, 37, 48, 50, 69, 36, 35,

KC 149C,
KC 149C,

KC 149A,
KC 149A,

GD 607, GD 617,
GC 521K,
KC 148,

KC 149, (KC 148),
KC 149, (KC 148),
2x KY 722, KC 148, KY 130/150, KF 507/KD 602, KC 521K, 2x KC 508, KZ 724, GD 617, GD 607,

